



# **Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»**

**2015-2016 учебный год**

**МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО И  
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ,  
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА**

**ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО  
ЭТАПА  
ЭЛЕКТРОНИКА**

**Время выполнения заданий: 240 минут**

**Необходимо записать развернутые ответы на бланках ответов.**


**Пишите разборчиво.**

**(Максимальное количество баллов – 100)**

1. Движение заряженных частиц в электрических полях находит широкое применение в различных устройствах электроники. Пусть некая заряженная частица массой  $m = 10^{-12}$  кг и зарядом  $q = -2 \cdot 10^{-11}$  Кл влетает в однородное электрическое поле напряженностью  $E = 40$  в/м под углом  $\varphi = 120^\circ$  к его силовым линиям со скоростью  $v_0 = 220$  м/с. Через какой промежуток времени частица сместится вдоль силовой линии на расстояние  $\Delta x = 3$  м? Чему равна скорость частицы в этот момент времени?



**(Максимум - 15 баллов).**

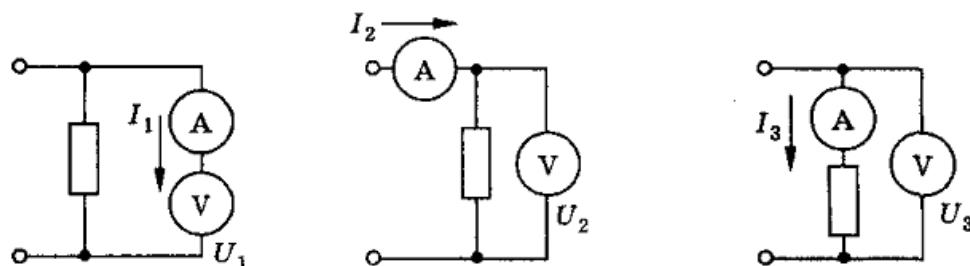2. На рисунке показаны три различные схемы подключения одних и тех же приборов амперметра, вольтметра и резистора. Показания приборов соответственно равны  $U_1, I_1; U_2, I_2$  и  $U_3, I_3$ . Вычислите по результатам измерений сопротивление вольтметра  $R_V$ , сопротивление амперметра  $R_A$  и сопротивление резистора  $R$ .




**(Максимум - 15 баллов).**

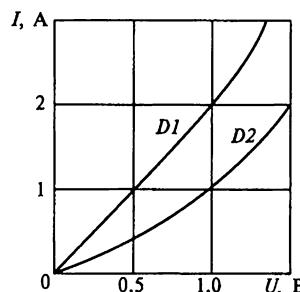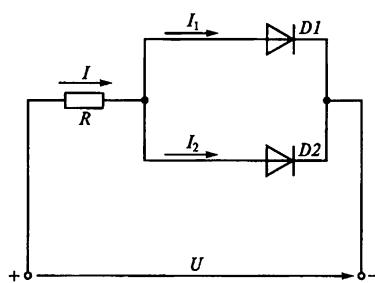3. Участок электронной схемы содержит диоды  $D1$  и  $D2$ , включенные как показано на рисунке. Диоды имеют ВАХ (вольт-амперные характеристики), приведенные на графике. Какое сопротивление должен иметь добавочный резистор и последовательно с каким диодом его надо включить, чтобы при общем токе  $I = 4$  А токи диодов  $I_1$  и  $I_2$  были равны по 2 А?




**(Максимум - 15 баллов).**

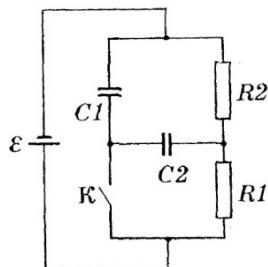4. Определите, какой заряд протечет через ключ К при его замыкании в схеме, приведенной на рисунке. Элементы схемы R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, C<sub>1</sub> и C<sub>2</sub> считать известными, внутреннее сопротивление источника тока достаточно мало.



(Максимум - 15 баллов).

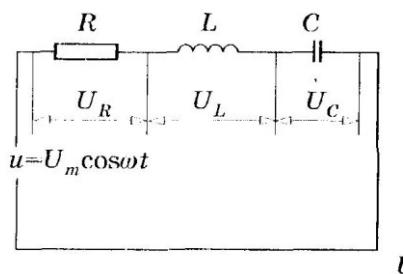5. На рисунке представлена цепь, состоящая из резистора  $R = 100 \Omega$ , индуктивности  $L = 0,51 \text{ Гн}$  и конденсатора  $C = 2 \text{ мкФ}$ . Цепь подключена к источнику переменного тока напряжением  $U = 220 \text{ В}$ , частотой  $v = 50 \text{ Гц}$ . Определите силу тока в цепи и падения напряжений на ее элементах. При какой емкости  $C$  в цепи наступит резонанс напряжений?



(Максимум - 10 баллов).

6. Для многоканальной аудиосистемы, монтируемой в концертном зале, большие расстояния до акустических систем не позволяют использовать проводные линии связи. Предложите как минимум два варианта построения беспроводной аудиосистемы для данного случая.

(Максимум - 10 баллов).

7. При разработке четырехколесной машины-робота возникла задача определения ситуации, когда машина упирается в неподвижное препятствие. Использование дальномеров, сонаров не дает должного эффекта, поскольку препятствие может быть низким (ступенька). Предложите альтернативное решение.

(Максимум - 20 баллов).